
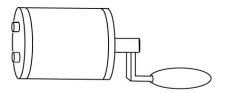
1.) Verbinde Kurbel-Dynamo und Lämpchen so, dass es brennt.



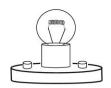


2.) Wieso brennt die Lampe, obwohl sie nur ein Kabel hat?



Bitte wenden
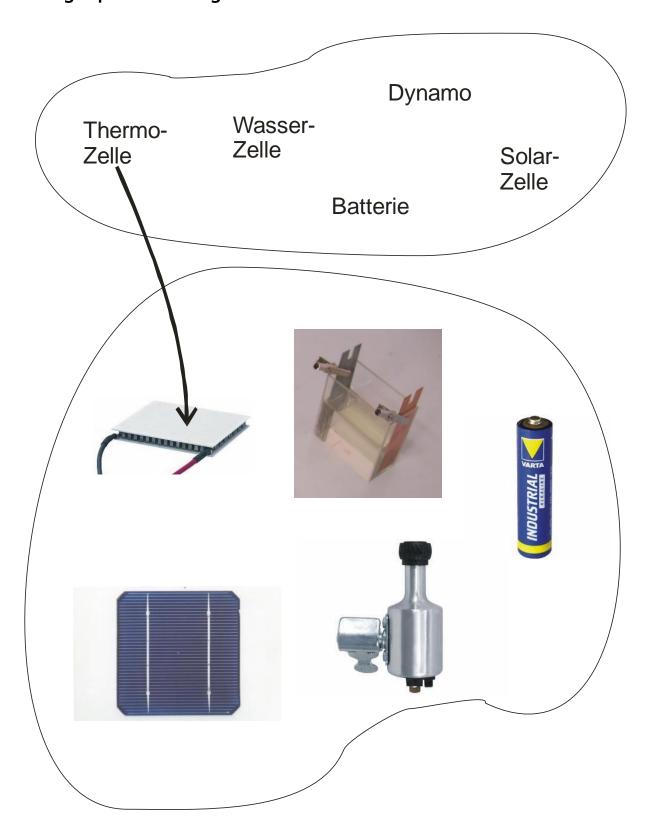
## 3.) Verbinde wie im Beispiel die Namen und Bilder der Energiequellen richtig:



4.)



Der Propeller am Sonnenhut kann kühlen. Der Propeller funktioniert ohne Batterie. Wie wird die elektrische Energie für den Propeller erzeugt?

## 5.) Verbinde Batterie und Lämpchen so, dass es brennt.





6.) Die Thermo-Zelle kann elektrische Energie für den Propeller-Motor erzeugen. Was würdest du dazu in die Eimer füllen?



\_\_\_\_\_

Viel Erfolg!